
# SoC Design Laboratory Lab3 Report

M11202115 林翰祥

## Block Diagram

 

- Rd\_ss:
  Data WE 設為 1,將 ss data 讀的值寫入 data RAM
- Rd\_tap\_RAM:
   讀取 tap RAM 的值,在 wvalid==1 時,將 wdata 寫入 tap Di
- ConV:

• 
$$y[t] = \Sigma (h[i] * x[t - i])$$

將剛讀取的 tap\_Di 和 data\_Di 做相乘後,加上原來的值

總共會花 11 個 clock 完成 ConV

Wr\_sm:將 sm tvalid 設為 1,將 ConVstate 算出的值寫入 sm tdata

## Describe operation

• How to receive data-in and tap parameters and place into SRAM 當 testbench 拉起 awvalid 時,將 awready 和 wready 設為 1,接著將 tap\_WE 設為 1,開始將 awaddr 寫入 tap\_A,wdata 寫

貝//----

入 tap\_Di。

```
1//aw&w
palways@(posedge axis_clk,negedge axis_rst_n)begin
   if (~axis rst n) begin
      awready<=0;
      wready<=0;
    end
    else begin
       if(awvalid)begin
         awready<=1;
        wready<=1;
       end
       else begin
        awready<=0;
        wready<=0;
      end
    end
 end
     //coef write to tap ram
     palways@(posedge axis clk,negedge axis rst n)begin
     if(!axis rst n)begin
          tap_WE<=0;
tap_EN<=0;
173
174
175
           tap_Di<=0;
176
           tap_A<=0;
177
          tap_cnt<=0;
178
         end
179
        else begin
          if(cur_state==ConV)begin
  tap_WE<=4'b0000;
  tap_EN<=1;</pre>
183
            tap_A<=cnt;
184
           end
           else if(awvalid&awready&tap_cnt<12)begin
           tap_WE<=4'b1111;
186
            tap_EN<=1;
tap_A<={5'd0,awaddr[6],awaddr[4:0]};</pre>
187
188
189
             tap_cnt<=tap_cnt+1;
190
191
           else if(arvalid&arready)begin
192
193
             tap_A<={5'd0,araddr[6],araddr[4:0]};
194
195
           else begin
            tap_WE<=4'b0000;
196
             tap_EN<=1;
198
199
            tap_Di<=tap_Di;
             tap_A<=tap_A;
200
201
           end
202 203
           if(wvalid&wreadv)
              tap_Di<=wdata;
204
205
               tap_Di<=tap_Di;</pre>
206
        end
     end
208 🗐//=
```

 How to access shiftram and tapRAM to do computation 當狀態機到 ConV 時,總共會花 11 個 clock 來完成 ConV, 每個 clock 都會去讀取 data\_RAM 和 tap\_RAM,每個 address 對應的 data 做相乘,算完後狀態機跳到 wr\_sm,將算完的 temp 輸出到 sm\_tdata,將 sm\_tvalid 拉到 1。

• 
$$y[t] = \Sigma (h[i] * x[t - i])$$

```
239 palways@(posedge axis_clk,negedge axis_rst_n)begin
240 if(!axis_rst_n)begin
241
                                                     cnt<=0;
242
                                                     temp <= 0;
243
                                                   conv_cnt<=0;
244
                                          end
245

  Image: Control of the 
                                         else begin
246
                                                     if(cur state==ConV)begin
247
                                                                temp<=data Do*tap Do+temp;
248
                                                                conv cnt<=conv cnt+1;</pre>
249
                                                              if(cnt==40)
250
                                                                        cnt<=cnt;
251
                                                                 else
252
                                                                         cnt<=cnt+4;
253
226
                         月//==
227
                              L//sm
228
                        □always@(posedge axis clk,negedge axis rst n)begin
                                           if(!axis rst n)
229
230
                                                     sm tvalid<=0;
231 else begin
                                                     if(cur_state==wr sm)
232
233
                                                               sm tvalid<=1;
234
                                                        else
235
                                                                sm tvalid<=0;
 236
 237
                              end
```

How ap\_done is generatedResource usage 每 write 進 sm 一個值, p\_cnt 就會加 1, 當 sm 輸出 600 個值也就是 p\_cnt==599 時,將 sm\_tlast 設為 1。當 sm\_tlast 為 1 時,狀態機進入 ap\_done,將 ardata<=00rdata<=32'h02,ap\_done後進入 ap\_idle,將 ardata<=00rdata<=32'h04,節素 testbench。

```
281 palways@(posedge axis clk,negedge axis rst n)begin
282
        if(!axis rst n)
283
          sm tlast<=0;
284 🖨 else begin
285
          if(cur state==wr sm&p cnt==599)
286
            sm tlast<=1;</pre>
287
288
            sm tlast<=sm tlast;</pre>
289
        end
290
     end
291
292 palways@(posedge axis clk,negedge axis_rst_n)begin
293
        if(!axis rst n)
         p_cnt<=0;
294
295
       else begin
          if(cur state==wr sm)
296
297
           p cnt<=p cnt+1;
298
          else
299
            p_cnt<=p_cnt;</pre>
300
        end
301
```

 How does filter read correct address from tap\_RAM and data RAM?

每做完一個 ConV,下一次的 data\_RAM 就會去讀入 ss\_data, 讀進去的位址會直接替換上次 address+1,此設計會 利用一個 head 的 pointer 來去指向 data\_RAM, 透過這個 pointer 來去指向接下來的 11 clocks data\_RAM address 要從哪 裡開始讀,

ConV 的第一個 clock 會讀 tap\_RAM 的 arddress=0, data\_RAM 的 address 就會等於 head\_pointer,透過這個 pointer 就可以不用 shift register 就完成 data\_RAM 的寫入。 下圖為是讀取後座 ConV 的示意圖

clock 11 data R	M [Head-10] X	coet[10]
-----------------	---------------	----------

clock	coef RAM	Addr	Aldr	Data RAM	clock
1	0	0	o	W Head	ſ
2	-10	1	1	0	11
3	-9	2	2	0	10
4	23	3	3	0	9
5	56	4	4	0	8
6	63	5	5	ð	1
7	56	6	6	0	6
8	23	7	7	д	5
9	- 9	8	\\ 8	0	4
lo	-10	4	\ 4	0	3
( (	0	66	66	0	2

clock	coef RAM	Addr	Aldr	Data RAM	clock
1	0	0	0	1	2
2	-10	1	<u></u>	2 Head	(
3	-9	2 \	/2	0	11
4	23	3	/ /3	0	/0
5	56	4	// 4	0	9
6	63	5 ,	// 5	D	8
7	56	6,	:6	0	1
8	23	7	.7	д	6
9	- 9	8 //	\\ 8	0	5
lo	-10	4//	\ \ 4	0	4
( (	0	66/	66	0	3

clock	coef RAM	Addr	Aldr	Data RAM	clock
1	0	0 _	0	1	3
2	-10	1		2	2
3	-9	2	2	(3) Head	1
4	23	3 \	3	0	11
5	56	4	4	0	10
6	63	5	5	ð	9
7	56	6	6	0	8
8	23	7	7	д	1
9	- 9	8	8	0	6
(0	-10	4	4	0	5
( (	0	66	66	0	4

clock	coef RAM	Addr	Aldr	Data RAM	clock
1	0	0	/ 0	1	4
2	-10	1		2	7
3	-9	2	2	3	2
4	23	3	3	@ Head	1
5	56	4	14	0	11
6	63	5	5	ð	10
7	56	6	/ 6	0	9
8	23	7	7	д	8
9	- 9	8	8	0	1
lo	-10	4	4	0	6
( (	0	66	66	0	5


clock	coef RAM	Addr	Aldr	Data RAM	clock
1	0	0	, 0	1	11
2	-10	/ \	/, ,	2	10
3	-9	2	/// 2	3	9
4	23	3 ///	3	4	8
5	56	4	4	5	1
6	63	5	5	6	6
7	56	6 ///	6	1	5
8	23	7///	7	8	4
9	- 9	8///	1 8	9	3
lo	-10	4 //	\\ 4	10	2
( (	0	66 /	60	O Head	1

clock	coef RAM	Addr	Aldr	Data RAM	clock
1	0	0		(12) WHench	1
2	-10	1	//	2	11
3	-9	2	//2	3	10
4	23	3///	// 3	4	9
5	56	4	// 4	5	8
6	63	5	5	6	1
1	56	6	6	1	6
8	23	7 /	7	8	5
9	- 9	8 //	18	9	4
lo	-10	4 //	\\ 4	10	3
( (	0	66 /	66	11	2

clock	coef RAM	Addr	Aldr	Data RAM	clock
1	0	0	_0	12	2
2	-10	1	0	13 DHead	1
3	-9	2 \	/2	3	11
4	23	3 \	3	4	10
5	56	4 \	4	5	9
6	63	5	5	6	8
7	56	6	6	1	1
8	23	7	7	8	6
9	- 9	8	8	9	5
lo	-10	4	4	10	4
( (	0	66 /	66	11	3


<i>elock</i>	coef RAM	Addr Addr	Data RAM	clock
1	0	00	12	3
2	-10	1	13	2
3	-9	2 2	14 Q Head	1
4	23	3 / /3	4	1]
5	56	4 4	5	10
6	63	5 / 5	6	9
7	56	6	1	8
8	23	7	8	1
9	- 9	8	9	6
lo	-10	4	10	5
( (	0	16	11	4

### Syn utilization

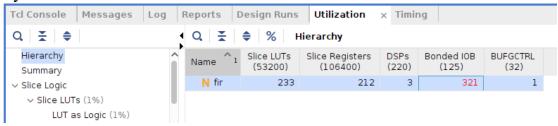


## Timing Report

#### Period = 4.5

 


#### Period=5

 


## • Simulation Waveform


· Coefficient program, and read back

 

Data-in stream-in

 


Data-out stream-out

 

RAM access control



 

## • FSM

